




## 1.7

# PHOTORESISTOR SENSOR




# Photoresistor

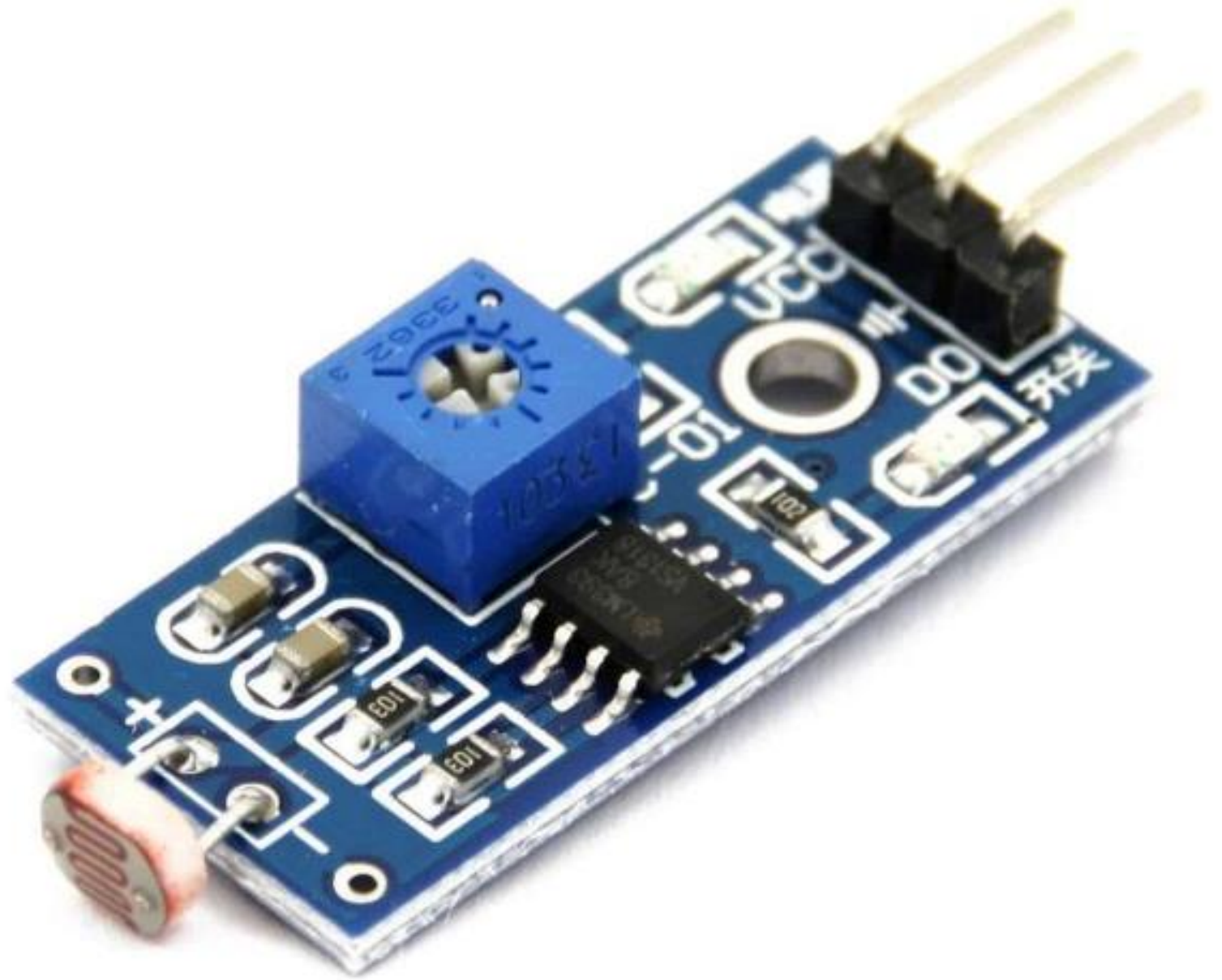


# How photoresistor work?

---

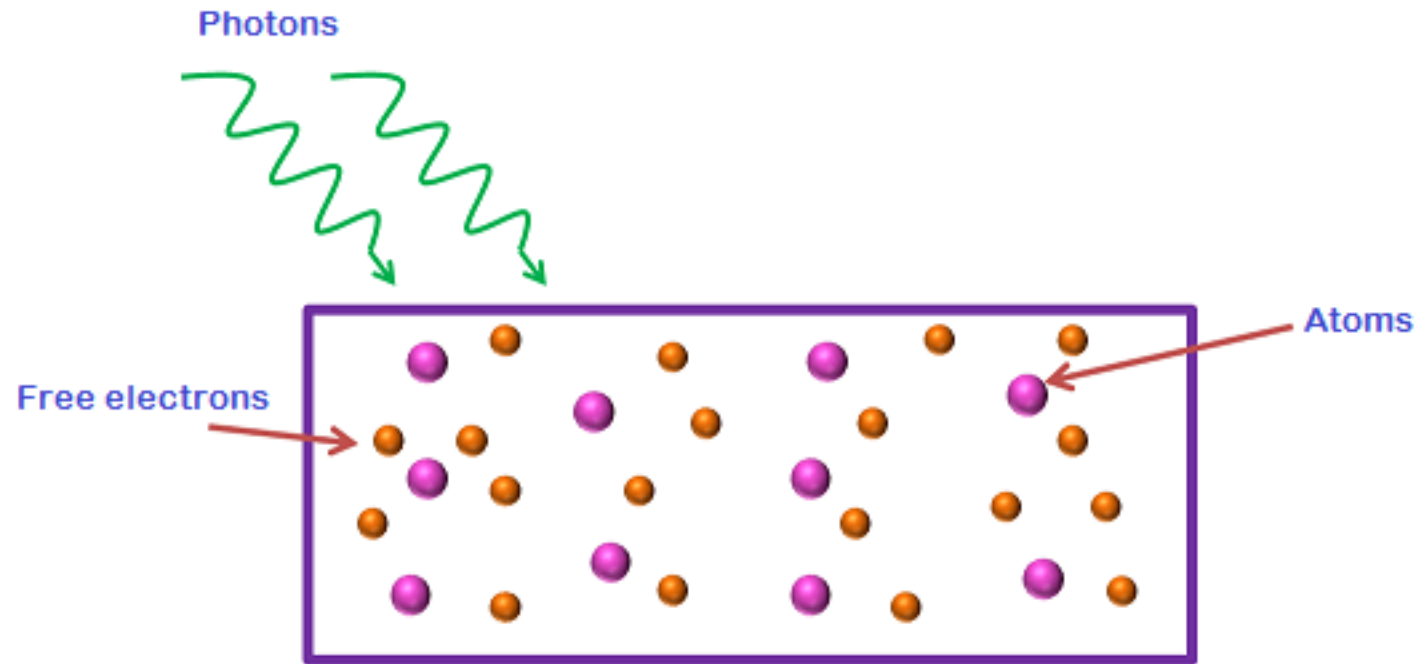

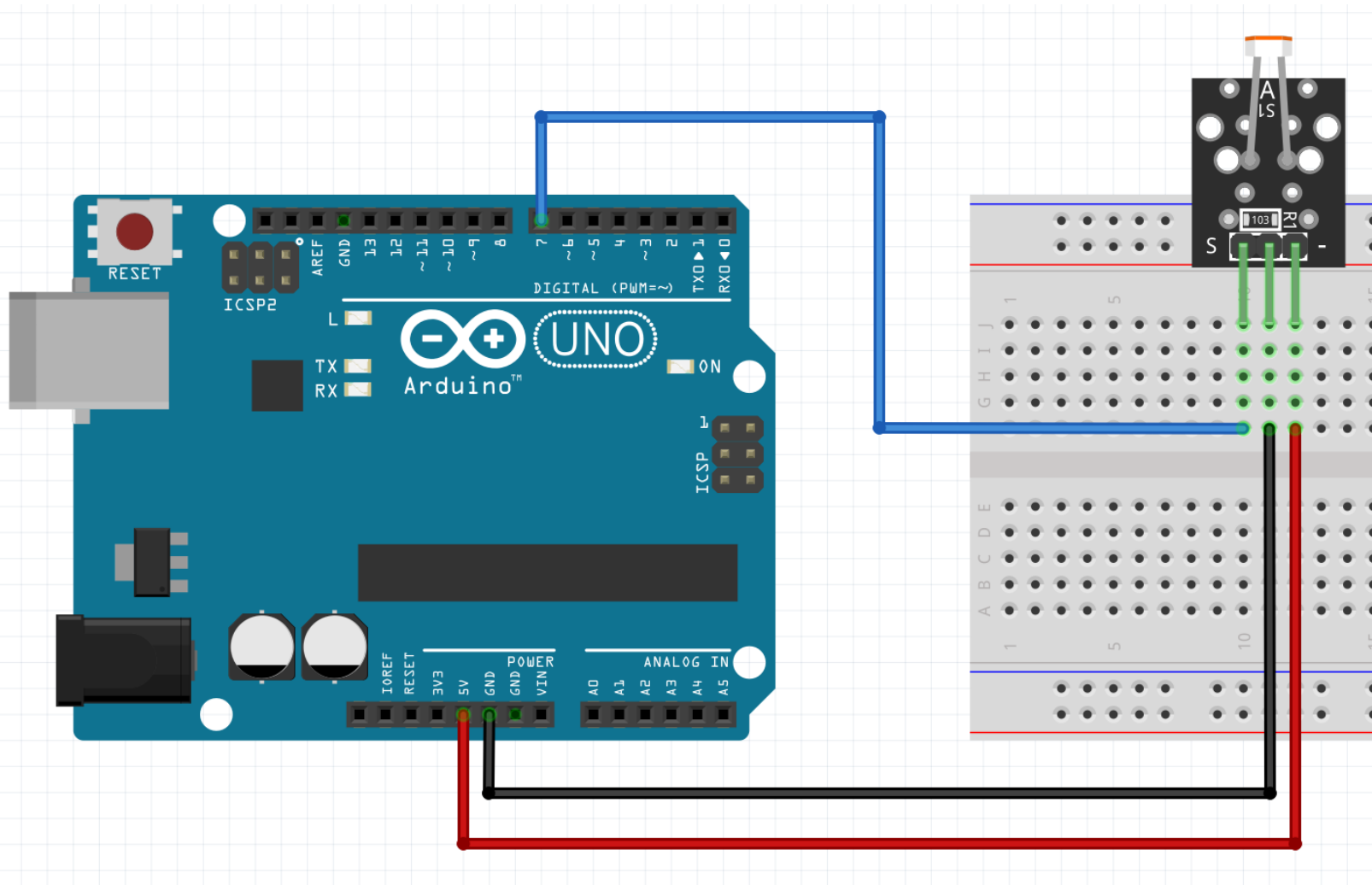[www.physics-and-radio-electronics.com](http://www.physics-and-radio-electronics.com)






Photoresistor	Arduino
VCC	5v
GND	GND
DO	7
AO	

```
int light_pin = 7;

void setup(){
    pinMode(light_pin, INPUT);
    Serial.begin(9600);
}

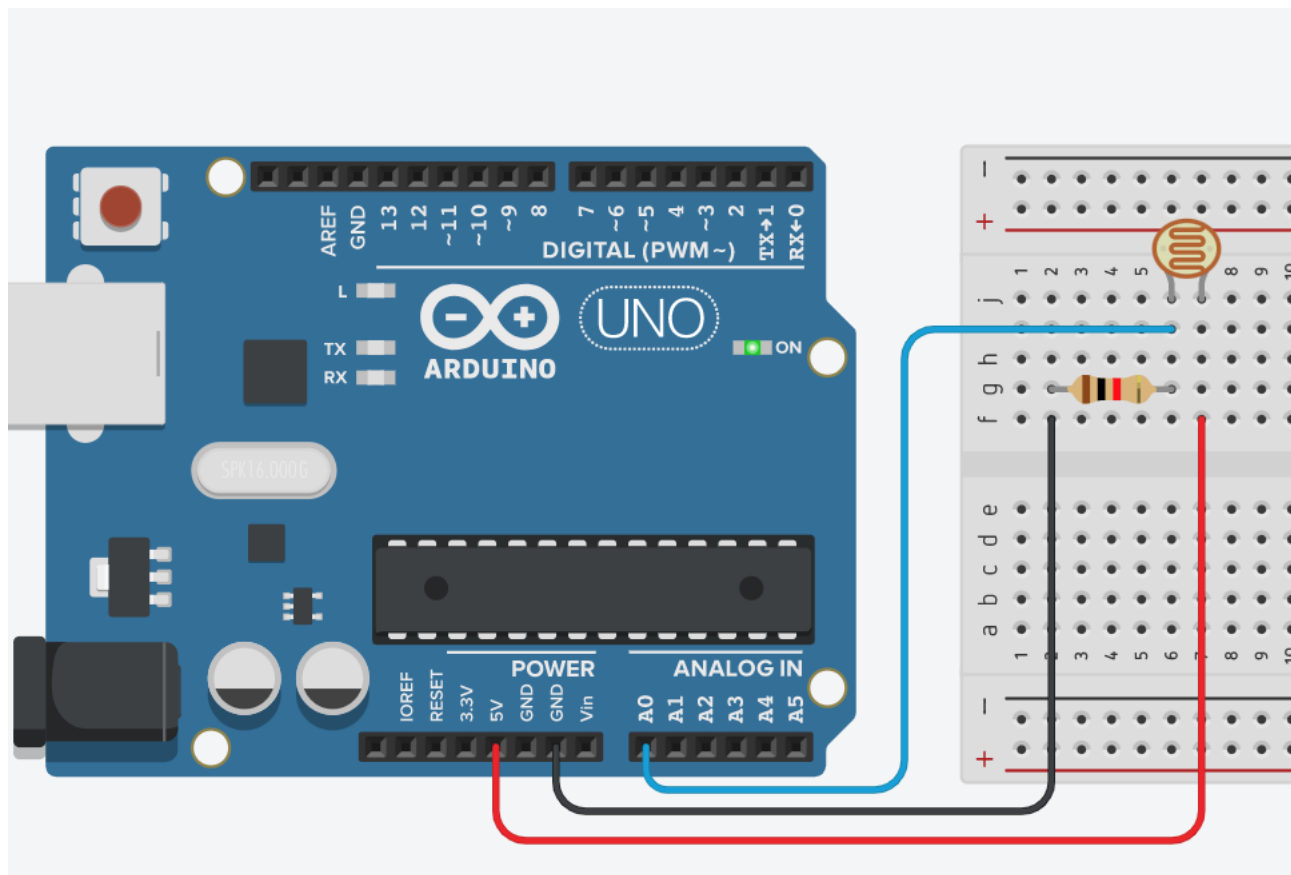void loop(){
    int value = digitalRead(light_pin);
    Serial.println(value);
    delay(100);
}
```



Photoresister	Arduino
+	5v
-	GND
-	A0

Resistance = 1000  $\Omega$

```
int light_pin = A0;

void setup() {
  Serial.begin(9600);
  pinMode(light_pin, INPUT);
}

void loop() {
  Serial.println(analogRead(light_pin));
  delay(100);
}
```





Turn LED  
on/off  
according to  
light condition

---



Photocell	Arduino
VCC	5v
GND	GND
DO	
AO	A0

Reading analog signal from A0 pin

The bigger the value, the weaker the light



Fade LED  
in/out  
according to  
the light  
condition

---